1/4 枚中

受験番号

第1問題				
問 1	(1)	(計算過程)	(2)	(計算過程) $Z = \sqrt{20.2^2 + 16.7^2} = 26.21$ $I = \frac{100}{26.21} = 3.82$ <u>(答)</u> $I = 3.82$ [A] (2点)
	(3)	(計算過程) $\cos \theta = \frac{20.2}{26.21} = 0.77$ $\frac{\text{(答) } \cos \theta = 0.77}{\text{(2点)}}$	(4)	(計算過程) $P = 100 \times 3.82 \times 0.77$ $= 294.17$ $(答) P = 294.17 $
	(1)	(計算過程) $V_{\rho} = V_{\perp} = 200$ (答) $V_{p} = 200$ [V] (2点)	(2)	(計算過程) $Z = \sqrt{20^2 + 15^2} = 25$ <u>(答) $Z = 25$ 〔Ω〕</u> (2点)
	(3)	(計算過程) $I_{p} = \frac{200}{25} = 8$ <u>(答)</u> $I_{p} = 8$ <u>(A)</u> (2点)	(4)	(計算過程) <i>I ∟</i> = 8√3=13.86 <u>(答) <i>I ∟</i> = 13.86 [A]</u> (2点)
	(5)	(計算過程) $\cos \theta = \frac{20}{25} = 0.8$ $\frac{\text{(答) } \cos \theta = 0.8}{\text{(2点)}}$	(6)	(計算過程) $S = \sqrt{3} \times 200 \times 8 \sqrt{3}$ = 4800 $(答) S = 4.80 $
	(7)	(計算過程) P=√3×200×8√3×0.8 =3840 <u>(答) P= 3.84 [kW]</u> (1点)	(8)	(計算過程) $cos \theta = 0.8$ より、 $sin \theta = 0.6$ Q = $\sqrt{3} \times 200 \times 8 \sqrt{3} \times 0.6$ = 2880 (答) $Q = 2.88$ (kvar) (1 点)

整	理	番	号						
	(この欄は記入しないこと)								

2/4 枚中

受験番号

第1問題

粐	一问起				
			(計算過程)		(計算過程)
		(1)	$E_m = 100\sqrt{2} = 141.42$	(2)	西日本は60 [Hz]
			_(答) E _m = 141.42 [V]		_(答) f = 60 [Hz]
			(1点)		(1点)
			(計算過程)		(計算過程)
		(3)	$T = \frac{1}{60} = 0.016666$	(4)	$\omega = 2 \pi \times 60 = 120 \pi$
					_(答) ω= 120π [rad/s] (1点)
	問 3		(計算過程)		(計算過程)
			100 0		$\theta = 120 \pi \times 6.2 \times 10^{-3} = 0.744 \pi$ (rad)
		(5)	$e=100\sqrt{2}$ sin120 π t	(6)	180° : $\pi = \theta$: 0. 744π
			_(答) <i>e</i> = 141.42sin120πt [V]		$ heta$ = 133. 92 [$^{\circ}$] (答) $ heta$ = 133. 92 [$^{\circ}$]
			(2点)		(2点)
			(計算過程)		
		(-)	E ₁ =141.42 sin (133.92°)		
		(7)	=101.87		
			_(答) E_1 = 101.87 [V]		
			(2点)		

第2問題

<u> </u>										
問 1		·過程) =20-10=10 <i>.</i>	<i>r</i> ₃=10−	4=6 I <u>(答)</u> I ₂ =		=14 A), $I_3 = 6$	(A),	_{I 4} = 14 〔A〕 (完答 1 点)		
問 2	(1)	(計算過程) 50Ωと50Ωの直列 100Ωと100Ωの並 以下、繰り返し 最後は、50Ωと50 <u>(答</u>	列接続	は50Ω 列接続となる	(2)	(計算過程) $I_1 = 200/100 = 2$ $I_2 = 0.5/2 = 0.25$ <u>(答</u>	$I_1 =$	= 2 [A] = 0.25 [A] (各1点)		
問 3	$I_{c}=1$ $I_{c}=1$	(計算過程) $I_{\iota}=100 \diagup (2 \times \pi \times 60 \times 50 \times 10^{-3}) = 5.31$ $I_{c}=100 \diagup (1 \diagup (2 \times \pi \times 60 \times 120 \times 10^{-6}) = 4.52$ $I_{c}=100 \diagup (1 \diagup (2 \times \pi \times 60 \times 120 \times 10^{-6}) = 4.52$ $I_{c}=100 \diagdown (2 \times \pi \times 60 \times 120 \times 10^{-6}) = 4.52$ $I_{c}=100 \diagdown (2 \times \pi \times 60 \times 120 \times 10^{-6}) = 4.52$ $I_{c}=100 \diagdown (2 \times \pi \times 60 \times 120 \times 10^{-6}) = 4.52$ $I_{c}=100 \diagdown (2 \times \pi \times 60 \times 120 \times 10^{-6}) = 4.52$ $I_{c}=100 \diagdown (2 \times \pi \times 60 \times 120 \times 10^{-6}) = 4.52$ $I_{c}=100 \diagdown (2 \times \pi \times 60 \times 120 \times 10^{-6}) = 4.52$ $I_{c}=100 \diagdown (2 \times \pi \times 60 \times 120 \times 10^{-6}) = 4.52$								
問 4	ア	電流 (1点)	1	電圧 (1点)	ウ	比例 (1点)	工	反比例 (1点)		
問 5	オ	1/2 (0.5) (1点)	力	100 (1 点)	丰	1/4 (0.25) (1点)	ク	2.5 (1点)		

令和7年度 解答用紙	年度 解答用紙
------------	---------

3/4 枚中

受験番号

第3問題

カン 回退			
	ア	太陽光 (1点)	
88 4	1	(例)短時間で起動・停止ができるため、電力需要に即応っ	できる。 (1点)
問 1	ウ	(例)資源またはエネルギーの枯渇の心配がない。	(1点)
	エ	(例)風の強弱により発電量が変化する。	(1点)
問 2	課題 1	流量〔m³/s〕をどのように運用するかということ。	(2点)
A) Z	課題 2	有効落差 [m] をどのようにして確保するかということ。	(2点)
問 3	パ	ワーコンディショナ (2点)	
問 4	(1)	深夜の電力を利用して、1度使った水を、下部の貯水池から げておき、ピーク負荷時にこの水を再度使用する発電方式。	
問 4	(2)	水圧などの外力を両岸の岩盤で支えるようにアーチ形にした	たダム。 (2点)

第4問題

男 4 問題	1	1				1		
問 1	(1)	銘板		((2点)			
	(2)	100 [[kV·A]		(2点)			
IEJ 1	(3)	ع 3	5の端子	(2点)				
	(4)	u ك 2)		ヒoの端	子			
問 2	(1)	ア	鉄損 (1点)	イ		銅損 (1点)	ウ	効率 (1点)
	(2)	(A) (C) (D)	(名	61点)			

整	理	里番	号	

4/4 枚中

受験番号

第5問題

問 1	(1)	А	(1点)	(2)	А	(1点)
	(3)	1	(1点)	(4)	А•В	(1点)
問 2	(1)	(11001.0101)2	(1点)	(2)	(3. 75)10	(1点)
問 3	(1)	(A6) ₁₆	(1点)	(2)	(91)10	(1点)
問 4	(1)	(1101111010)2	(1点)	(2)	(19.A) ₁₆	(1点)

第6問題

4. O 1~1.4E					1			
問 1		再試 (1 <u>.</u>						
問 2	1)	1 (1点)	2	10 (1点)	3	1 (1点)	4	N←N+K (1点)
問 3		25+15=40 25-15=10						(完答 1 点)

第7問題

問 1	1)	発光ダイオード(LED)	(1点)	2	フォトトランジスタ	(1点)
88.0	ア	フォトカプラ	(1点)	Н	フォトインタラプタ	(1点)
問 2	オ	透過	(1点)	カ	反射	(1点)
FIEL CO	1	(b)	(1点)	ウ	(d)	(1点)
問3	+	(c)	(1点)	ク	(e)	(1点)

整	理	番	号	

(この欄は記入しないこと)